

Laboratório 10 - Espaço de Estados (II) e Circuitos sob Excitação Senoidal (I)¹.

Objetivo: Verificação da resposta temporal de circuitos a um degrau unitário por meio da descrição no espaço de estados e análise do comportamento de circuitos RC e RL no domínio frequência.

1) Descrição no Espaço de Estados.

1.1) Obtenha uma descrição no espaço de estados para o circuito visto na Fig. 1. Considere as variáveis de saída a tensão no ponto A e a tensão no capacitor C_3 .

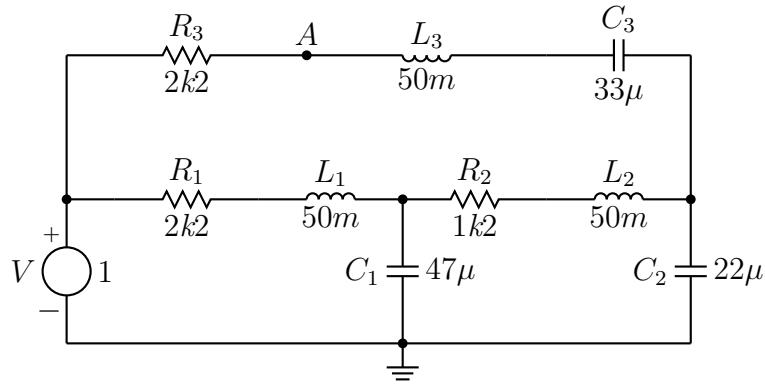


Figura 1: Circuito RLC para o item 1).

1.2) Calcule as expressões de $V_{C_3}(t)$ e $V_A(t)$ para $t \geq 0$ por espaço de estados. Obtenha os autovetores e autovalores através do comando `eig` do Matlab. Considere a fonte de tensão V um degrau unitário.

1.3) Escreva uma rotina no Matlab para simular a resposta deste circuito à um degrau unitário utilizando os comandos `ss` e `step`.

2) Resposta de Circuitos RC Série no Domínio Frequência.

2.1) Monte no *protoboard* o circuito RC série visto na Fig. 2.

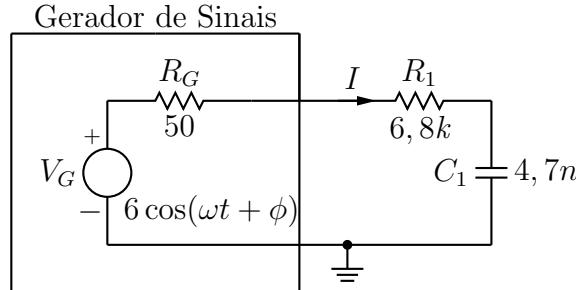


Figura 2: Circuito RC para o item 2).

2.2) Meça o valor real do resistor R_1 através do multímetro.

2.3) Calcule o valor rms da fonte de tensão V_G .

¹30/10/2006.

2.4) Ligue o gerador de sinais, selecione onda senoidal e conecte ao circuito. Ajuste a tensão de saída V_G para $6V_p$ e frequência igual aos valores expressos na tabela abaixo. Meça as grandezas solicitadas (valores de pico, $V_P = |V|$) utilizando o osciloscópio.

$f(\text{kHz})$	$V_{C_1} [V]$	$V_{R_1} [V]$	$I [\text{mA}]$ $I = \frac{V_{R_1}}{R_1}$	$\phi [^{\circ}]$ Entre V_G e V_{R_1}	$Z_{C_1} = \frac{V_{C_1}}{I}$	C_1 $C_1 = \frac{I}{\omega V_{C_1}}$
1						
2						
5						
10						
20						
40						

Verifique o defasamento entre as tensões V_G e V_{R_1} medindo em graus elétricos a diferença de tempo lida na tela do osciloscópio. Veja que se a frequência é 1kHz o período corresponde a 1ms. Então uma diferença de 1ms corresponde a 360° elétricos.

2.5) Prove que o defasamento ϕ poderia ser calculado pela seguinte expressão:

$$\phi = \arctan \frac{-X_{C_1}}{R_G + R_1} \quad (1)$$

2.6) Utilizando o método gráfico, desenhe a posição relativa dos fasores de tensão e corrente do circuito da Fig. 2 e, através do método analítico, obtenha esses fasores, considerando $f = 5\text{kHz}$ ².

3) Resposta de Circuitos RL Série no Domínio Frequêncial.

3.1) Monte no *protoboard* o circuito RL série visto na Fig. 3.

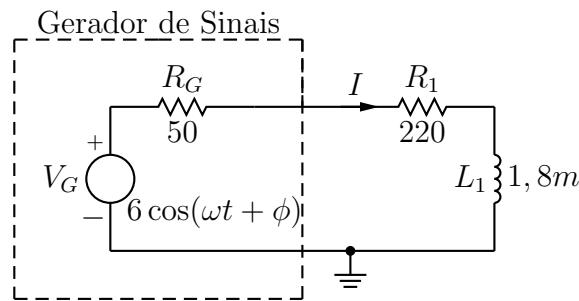


Figura 3: Circuito RL para o item 3).

3.2) Meça o valor real do resistor R_1 através do multímetro.

3.3) Ligue o gerador de sinais, selecione onda senoidal e conecte ao circuito. Ajuste a tensão de saída V_G para $6V_p$ e frequência igual aos valores expressos na tabela a seguir. Meça as grandezas solicitadas (valores de pico) utilizando o osciloscópio.

Verifique o defasamento entre as tensões V_G e V_{R_1} medindo em graus elétricos a diferença de tempo lida na tela do osciloscópio, de modo semelhante ao feito no item 2.3).

²Adote a corrente I como referência.

f (kHz)	V_{L_1} [V]	V_{R_1} [V]	I [mA] $I = \frac{V_{R_1}}{R_1}$	ϕ [o] Entre V_G e V_{R_1}	$Z_{L_1} = \frac{V_{L_1}}{I}$	$L_1 = \frac{V_{L_1}}{\omega I}$
1						
2						
5						
10						
20						
40						

3.4) Prove que o defasamento ϕ poderia ser calculado pela seguinte expressão:

$$\phi = \arctan \frac{X_{L_1}}{R_G + R_1} \quad (2)$$

3.5) Utilizando o método gráfico, desenhe a posição relativa dos fasores de tensão e corrente do circuito da Fig. 3 e, através do método analítico, obtenha esses fasores, considerando $f = 40kHz$ ³.

4) Relatório.

4.1) Elabore um relatório a partir dos dados obtidos neste laboratório. Escreva a análise teórica realizada para cada item. Resolva os circuitos analiticamente, obtendo as expressões de tensão e corrente por meio da análise de espaço de estados e análise fasorial. Anexe as rotinas e os resultados obtidos no Matlab. Responda as questões e escreva as suas conclusões.

³Adote a corrente I como referência.