

Laboratório 11 - Circuitos Elétricos sob Excitação Senoidal (II) ¹.

Objetivo: examinar o comportamento de circuitos RL e RC alimentados por senóides com frequências distintas e circuitos RLC série em termos da resposta em frequência.

1) Circuito RC alimentado por fontes com frequências distintas.

1.1) Monte o circuito visto na Fig. 1 no Micro-Cap.

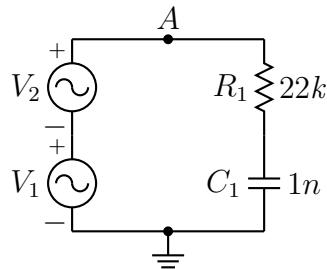


Figura 1: Circuito para o item 1).

As fontes de tensão V_1 e V_2 são do tipo **Sine Source** e seus parâmetros são vistos a seguir.

Parâmetros	V_1	V_2
f	500	5000
A	6	6
PH , RP e TAU	0	0
RS	1M	1M

1.2) Realize uma simulação do tipo *Transiente* utilizando os seguintes parâmetros:

Time Range	2e-3
Maximum Time Step	1e-6
X Range, Y Range	Auto
Y Expression	$V(A), V(C1)$ e $V(R1)$
Operating Points	Desabilitar
Auto Scale Ranges	Habilitar

1.3) Observe a soma das duas fontes no ponto A. Examine a contribuição da frequência de cada fonte de tensão sobre a tensão do capacitor. Anote a defasagem de V_{C1} em relação a tensão no ponto A em segundos e em graus.

1.4) Utilizando o método gráfico e o teorema da superposição, desenhe a posição relativa dos fasores de tensão e corrente do circuito da Fig. 1 e, através do método analítico, obtenha esses fasores ².

¹06/11/2006.

²Adote a corrente do circuito como referência.

2) Circuito RL alimentado por fontes com frequências distintas.

2.1) Monte o circuito visto na Fig. 2 no Micro-Cap. As fontes de tensão V_1 e V_2 são iguais àquelas do item anterior.

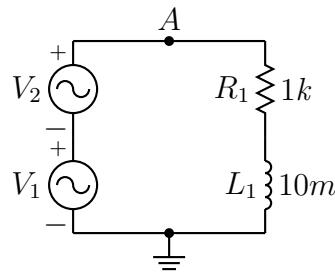


Figura 2: Circuito para o item 2).

2.2) Realize uma simulação do tipo *Transiente* utilizando os mesmos parâmetros descritos no item anterior.

2.3) Observe a soma das duas fontes no ponto A. Examine a contribuição da frequência de cada fonte de tensão sobre a tensão do indutor. Anote a defasagem de V_{L_1} em relação a tensão no ponto A em segundos e em graus.

2.4) Utilizando o método gráfico, desenhe a posição relativa dos fasores de tensão e corrente do circuito da Fig. 2 e, através do método analítico, obtenha esses fasores³.

3) Resposta em frequência de circuitos RLC série.

3.1) Monte no *protoboard* o circuito RLC série visto na Fig. 3.

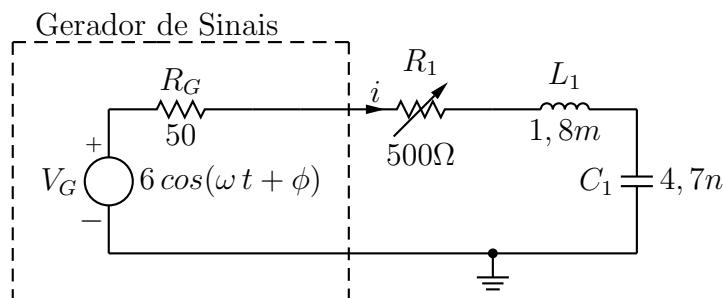


Figura 3: Circuito para o item 3).

3.2) Ligue o gerador de sinais, selecione onda senoidal e conecte ao circuito. Ajuste a tensão de saída V_G para $6V_p$ e frequência igual 30KHz.

3.3) Meça as tensões V_{R_1} , V_{L_1} e V_{C_1} , usando o osciloscópio. Observe as diferenças de fase e amplitude das tensões e corrente.

3.4) Utilizando o método gráfico, desenhe a posição relativa dos fasores de tensão e corrente do circuito da Fig. 3 e, através do método analítico, obtenha a diferença de fase entre:

- a)** a corrente e a tensão no capacitor.
- b)** a corrente e a tensão no indutor.
- c)** a tensão do capacitor e a tensão no indutor.

³Adote a corrente do circuito como referência.

3.5) Calcule a potência de cada elemento do circuito. Obtenha o fator de potência e desenhe o triângulo de potência.

3.6) Determine a frequência de ressonância do circuito.

3.7) Supondo que pudéssemos ajustar somente o valor de R_1 , qual seria o seu valor de modo a obter a máxima transferência de potência ?

4) Relatório.

4.1) Elabore um relatório a partir dos dados obtidos neste laboratório. Escreva a análise teórica realizada para cada item deste laboratório. Resolva o circuitos analiticamente, obtendo as expressões de tensão e corrente utilizando o método gráfico e a análise fasorial. Anexe os resultados obtidos no Micro-Cap. Responda as questões e escreva as suas conclusões.